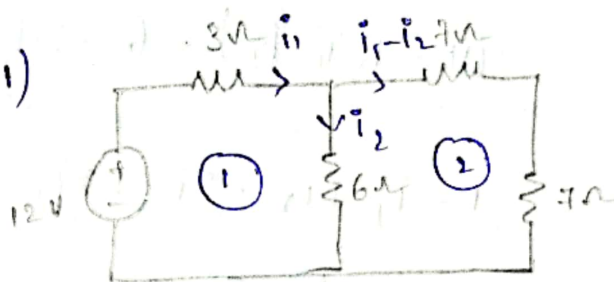


05/01

AEC Practice Problems

Q 1)



Apply KVL in loop 1,

$$12V - 3i_1 - 6i_2 = 0$$

$$i_1 + 2i_2 = 4 \quad \text{--- (1)}$$

Apply KVL in loop 2,

$$-7(i_1 - i_2) - 7(i_1 - i_2) + 6i_2 = 0$$

$$14(i_1 - i_2) - 6i_2 = 0$$

$$14i_1 - 20i_2 = 0$$

$$i_1 = \frac{10}{7}i_2$$

$$\textcircled{1} \Rightarrow \frac{10}{7}i_2 + 2i_2 = 4$$

$$i_2 (20) = 28$$

$$i_2 = \frac{28}{24}$$

$$\boxed{i_2 = 1.16 \text{ A}}$$


$$\Rightarrow i_1 = \frac{10}{7} \times \frac{28}{24}$$

$$\boxed{i_1 = 1.66 \text{ A}}$$

$$i_1 - i_2 = 1.66 - 1.16 = 0.5 \text{ A}$$

$$\Rightarrow i_{6\Omega} = 1.16 \text{ A} \quad | \quad i_{7\Omega} = 0.5 \text{ A} \quad | \quad i_{3\Omega} = 1.66 \text{ A}$$

Q2)

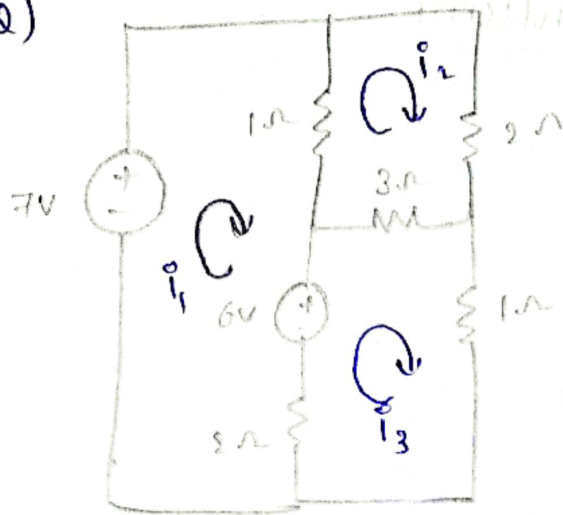

In loop 1

$$7V - 1(i_1 - i_2) - 6 - 2(i_1 - i_3) = 0$$

$$1 - i_1 + i_2 - 2i_1 + 2i_3 = 0$$

$$3i_1 - i_2 - 2i_3 = 1 \quad \text{--- (1)}$$

In loop 2,

$$-1(i_2 - i_1) - 2i_2 - 3(i_2 - i_3) = 0$$

$$-6i_2 + i_1 + 3i_3 = 0 \quad \text{--- (2)}$$

In loop 3,

$$+6 - 3(i_3 - i_2) - i_3 + 2(i_3 - i_1) = 0$$

$$6 - 2i_3 + 3i_2 - 2i_1 = 0$$

$$2i_1 - 3i_2 + 2i_3 = 6 \quad \text{--- (3)}$$

$$\text{(1) + (3)}$$

$$5i_1 - 4i_2 = 7 \quad \text{--- (4)}$$

$$\text{(2) } \times 2 \quad \text{--- (5)}$$

~~$$\begin{array}{rcl} 2i_1 - 12i_2 + 6i_3 & = & 0 \\ 2i_1 - 3i_2 + 2i_3 & = & 6 \\ \hline & -9i_2 & \end{array}$$~~

$$\text{(2) } \times 2 + \text{(3) } \times 3$$

~~$$2i_1 - 12i_2 + 6i_3 = 0$$~~

~~$$6i_1 - 9i_2 + 6i_3 = 18$$~~

~~$$-4i_1 - 3i_2 = -18$$~~

$$4i_1 + 3i_2 = 18 \quad \text{--- (5)}$$

$$(4) \times 3 + (5) \times 4$$

$$15i_1 - 12i_2 = 21$$

$$16i_1 + 12i_2 = 72$$

$$31i_1 = 93$$

$$i_1 = 3A$$

$$i_2 = \frac{18 - 4(3)}{3} = \frac{6}{3}$$

$$i_2 = 2A$$


$$(2) = 3i_3 = 6i_2 - i_1$$

$$i_3 = \frac{12 - 3}{3} =$$

$$i_3 = 3A$$

$$\therefore i_1 = 3A ; i_2 = 2A ; i_3 = 3A$$

Q3)

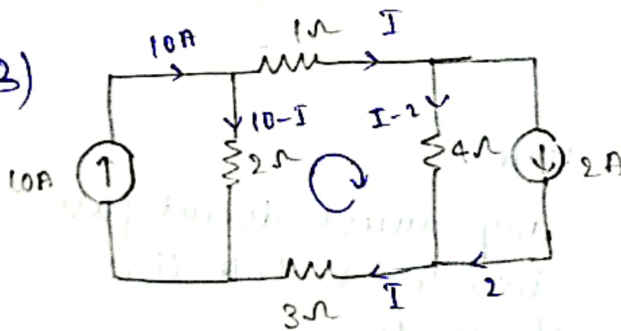

Solve, the middle loop

$$+I + 4(I-2) + 3I = (10-I)2$$

$$+8I - 8 = 20 - 2I$$



$$10I = 28$$

$$I = \frac{28}{10}$$

$$I = 2.8A$$

$$I = 2.8A$$

Q4)

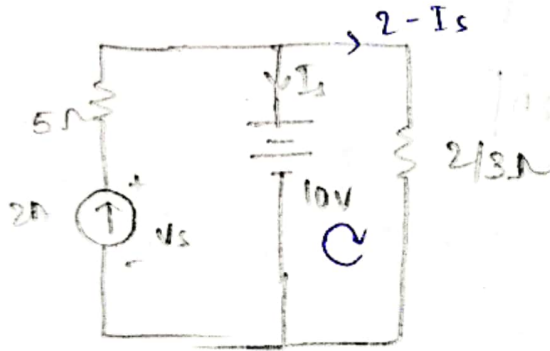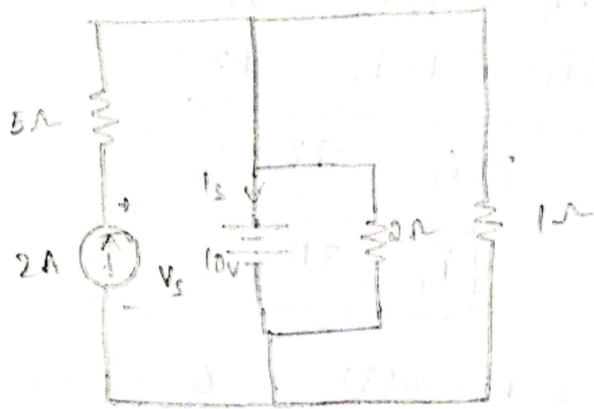

In loop 2

$$10V = \frac{2}{3} (2 - I_s)$$

$$15 = 2 - I_s$$


$$I_s = -13A$$

In loop ①

$$V_s - 10 - 10 = 0$$

$$V_s = 20V$$

Q5)

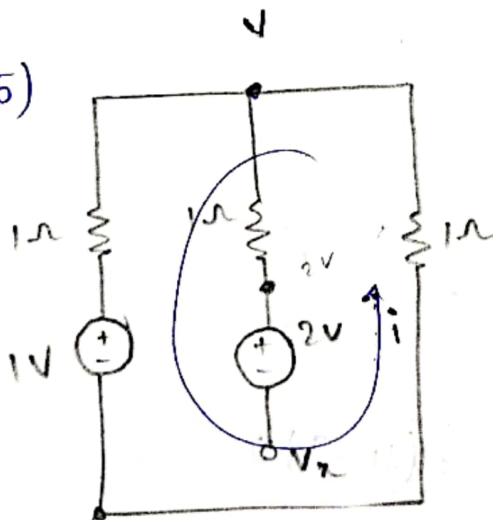

Here,

any current doesn't pass into the middle line elements

Apply KCL in outer

$$-i + 1 - i = 0$$

$$2i = 1$$


$$i = 0.5A$$

$$\Rightarrow \text{Voltage at point } V = 1 - (0.5)(1\Omega) = 0.5V$$

$$\Rightarrow \text{At } V_x = V - 2V$$

$$= 0.5 - 2$$

$$\boxed{V_x = -1.5V}$$

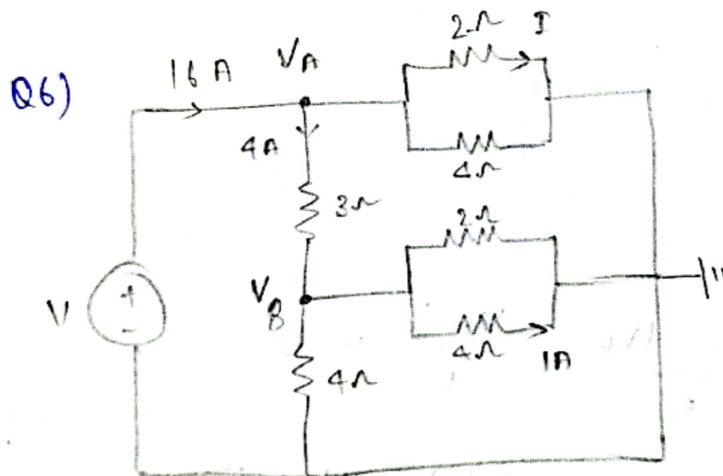

At Node A.

$$16A = \frac{V_A - V_B}{3} 4 + I + \frac{V_A}{4}$$

$$12 = \frac{V_A}{4} + I \quad \text{--- (1)}$$

At Node B

$$4 = \frac{V_B}{4} + \frac{V_B}{2} + 1A$$

$$3 = \frac{3V_B}{4} \quad \boxed{V_B = 4}$$

also $\frac{V_A - V_B}{2} = 4$

$$V_A = 12 + 4 = 16A$$

$$\boxed{V_A = 16A}$$

① \Rightarrow


$$12 = \frac{86}{4} + I$$

$$I = 12 - 4$$

$$\boxed{I = 8A}$$

And $\boxed{V_n = V = 16V}$

Q7)

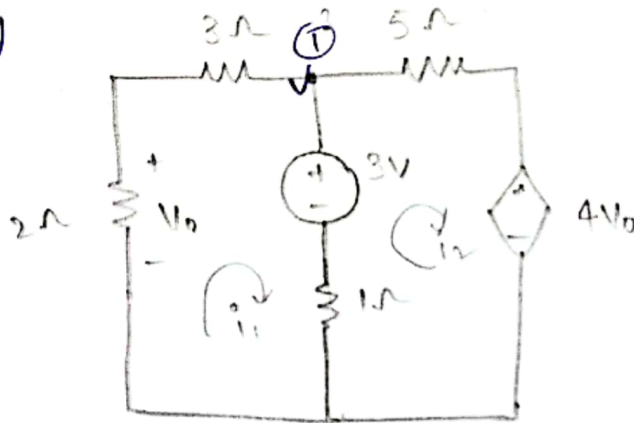

At Node 1,

$$\frac{V - V_0}{3} + \frac{V - 4V_0}{5} + \frac{V - 3}{1} = 0$$

$$5V - 5V_0 + 3V - 12V_0 + 15V - 45 = 0$$

$$23V - 17V_0 - 45 = 0 \quad \text{--- (1)}$$

also, $\frac{V_0}{2} = \frac{V - V_0}{3}$

$$5V_0 = 2V$$


$$V = \frac{5}{2} V_0 \quad \text{--- put in (1)}$$

① $\Rightarrow \frac{5}{2} (23) V_0 - 17V_0 = 45$

$$40.5 V_0 = 45$$

$$\boxed{V_0 = 1.11 V}$$

Q8)

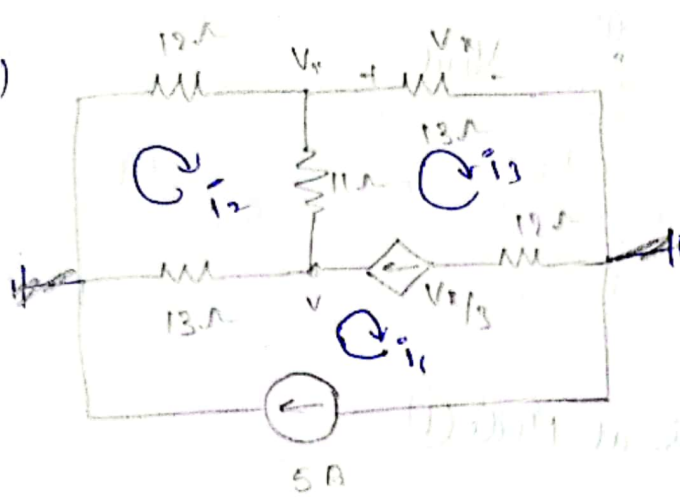

From above, we can say

$$i_1 = 5A$$

$$i_3 - i_1 = \frac{V_x}{3}$$

$$i_3 = \frac{V_x}{3}$$

$$\Rightarrow \frac{V_x}{13} - 5 = \frac{V_x}{3} \Rightarrow \frac{V_x}{13} - \frac{V_x}{3} = 5$$

$$\frac{3V_x - 10V_x}{39} = 5$$

$$\boxed{V_x = -\frac{39}{2} V}$$

$$i_3 = \frac{-39}{2(13)}$$

$$= -\frac{3}{2} A$$

In loop 2

$$-12i_2 - 11(i_2 - i_3) - 13(i_2 - i_1) = 0$$

$$-36i_2 + 11\left(-\frac{3}{2}\right) + 13(5) = 0$$


$$36i_2 = 48.5$$

$$\boxed{i_2 = 1.347 A}$$

$$i_{11} = i_2 - i_3 = 1.347 - (-1.5)$$

$$\boxed{i_{11} = 2.85 A}$$

Q9)

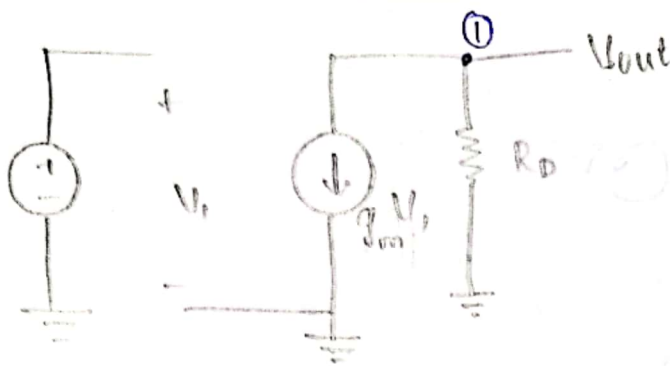

Apply Nodal Analysis at Node ①

$$\frac{V_{out} - 0}{R_D} + g_m V_i = 0$$

$$\frac{V_{out}}{R_D} = -g_m V_i$$


$$\frac{V_{out}}{V_i} = -\frac{g_m}{R_D}$$

Here, $V_i = V_{in}$

\Rightarrow

$$\boxed{\frac{V_{out}}{V_{in}} = -\frac{g_m}{R_D}}$$

Q10)

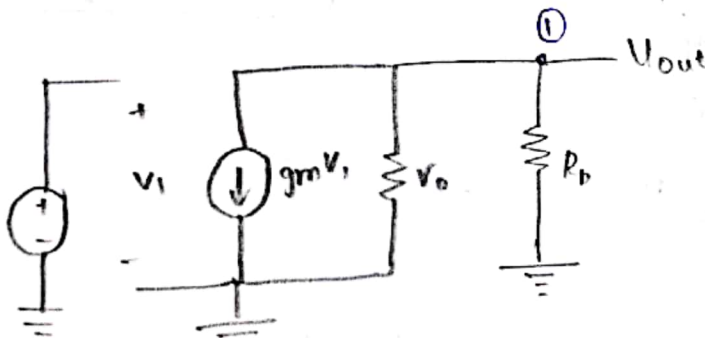

At Node ①,

$$\frac{V_{out} - 0}{R_D} + \frac{V_{out}}{r_o} + g_m V_i = 0$$

$$V_{out} \left(\frac{r_o + R_D}{r_o R_D} \right) = -g_m V_i$$

$$\frac{V_{out}}{V_i} = -g_m (R_D || r_o)$$

similarly, here

$$V_1 = V_{in}$$

$$\Rightarrow \frac{V_{out}}{V_{in}} = -g_m (R_D \parallel r_o)$$